



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 4

Название: Исследование мультиплексоров.

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Студент ИУ7-45Б
(Группа)

А.П. Бугаенко
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Преподаватель

Ю.А. Попов
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Цель работы – изучение принципов построения, практического применения и экспериментального исследования мультиплексоров.

Задание №1. Исследование ИС ADG408 или ADG508 (рис.6) в качестве коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов.

а) на информационные входы D0 ...D7 мультиплексора подать комбинацию сигналов, заданную преподавателем. Логические уровни 0 и 1 задавать источниками напряжения U=5 В и 0 В (общая).

Вариант	Входы D ₀ ... D ₇	Логическая функция
4	1 1 0 1 1 0 0 1	3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15

Таблица 1. Комбинация сигналов по варианту.

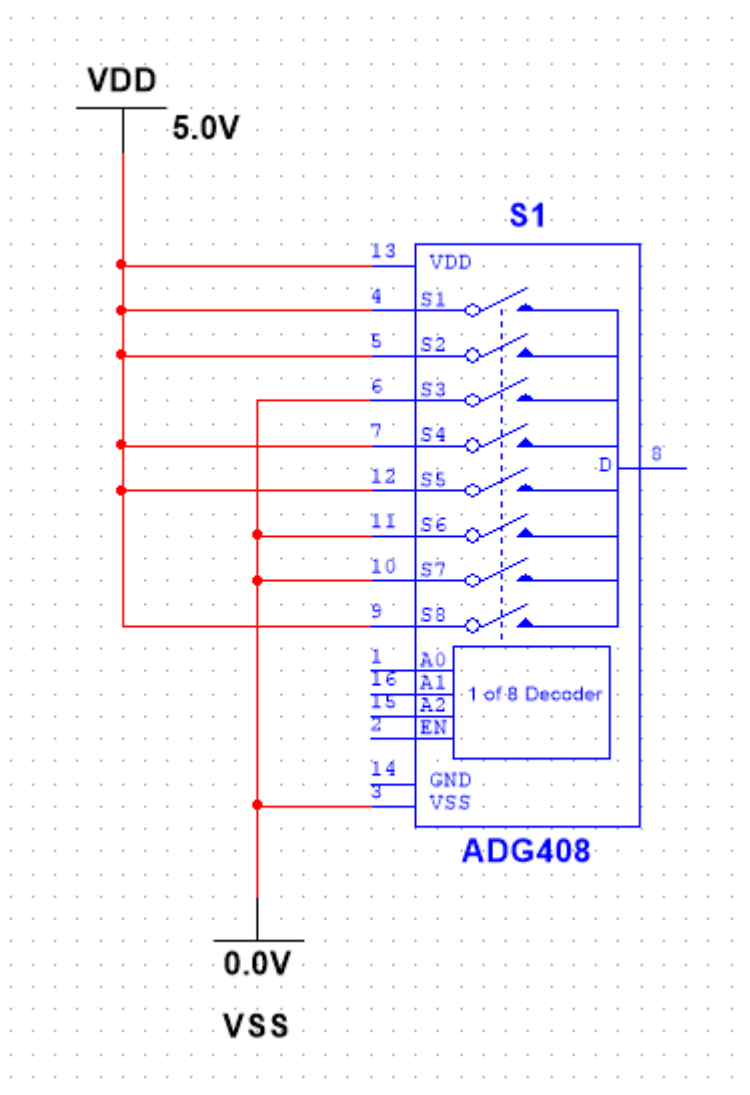


Рис 1. Подача информационных сигналов на входы D0-D7 (S1-S8)

б) на адресные входы A2, A1, A0 подать сигналы Q3, Q2, Q1 соответственно с выходов 4-разрядного двоичного счетчика (младший разряд – Q0). На вход счетчика подать импульсы генератора с частотой 500 кГц.

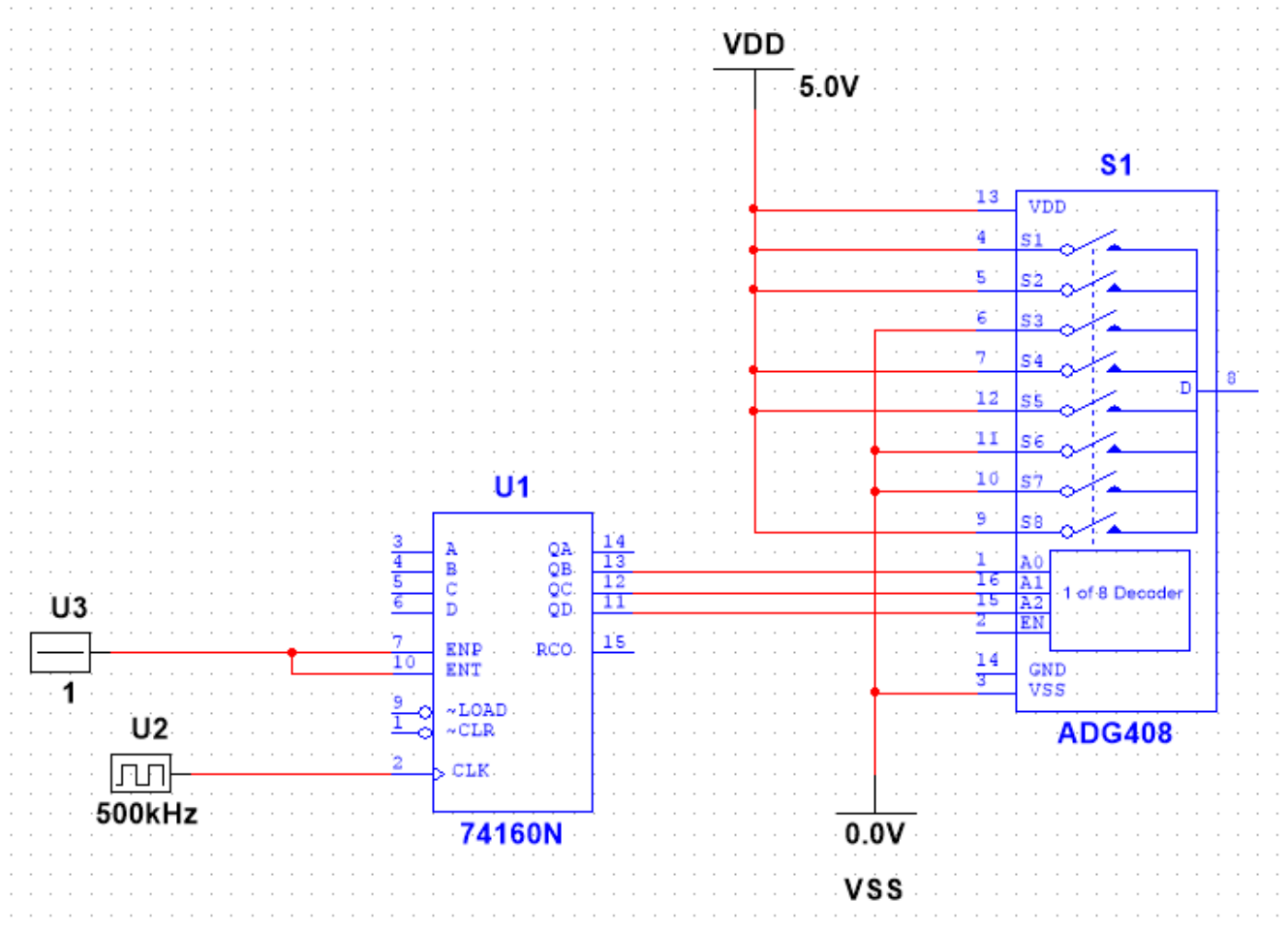


Рис 2. Подключение счётчика с генератором.

в) снять временную диаграмму сигналов при EN=1 и провести ее анализ. Наблюдение сигналов выполнить на логическом анализаторе.

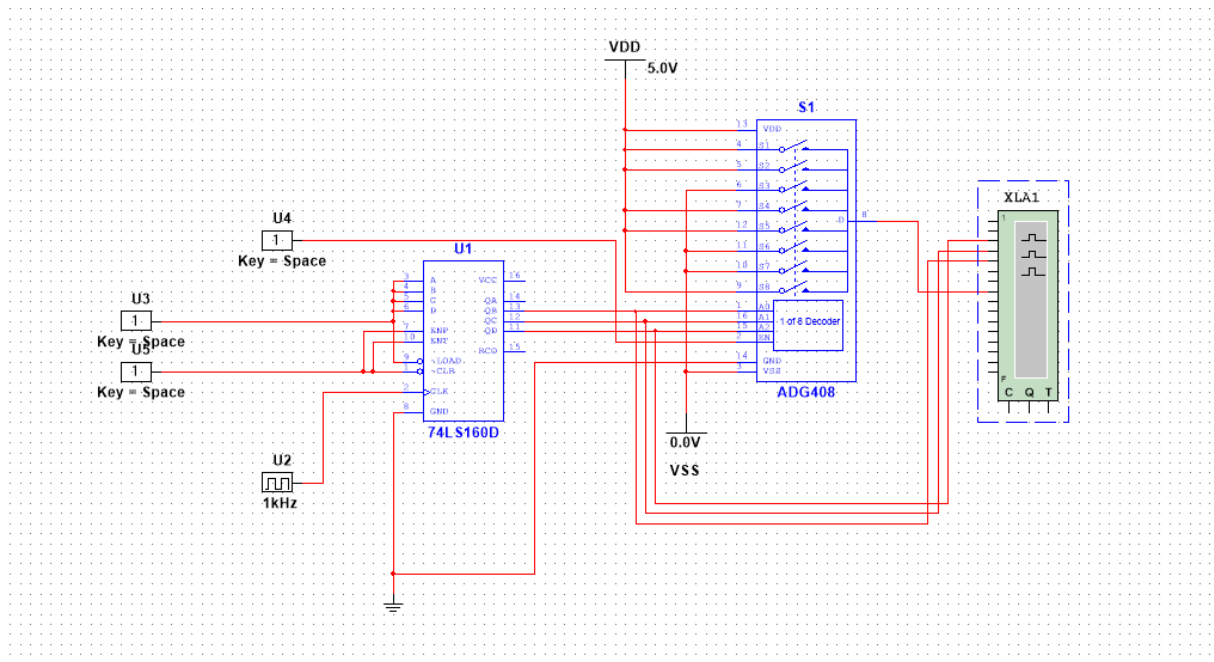


Рис 3. Схема с подключенным счётчиком и логическим анализатором.

 


Рис 4. Результаты логического анализа.

Задание №2. Исследование ИС ADG408 или ADG508 (рис.6) в качестве коммутатора MUX 8 – 1 аналоговых сигналов:

а) на информационные входы D0 ...D7 мультиплексора подать дискретные уровни напряжений с источников напряжения UCC (приложение Multisim): 0 В; 0.7 В; 1.4 В; 2.1 В; 2.8 В; 3.5 В; 4.2 В; 5.0 В;

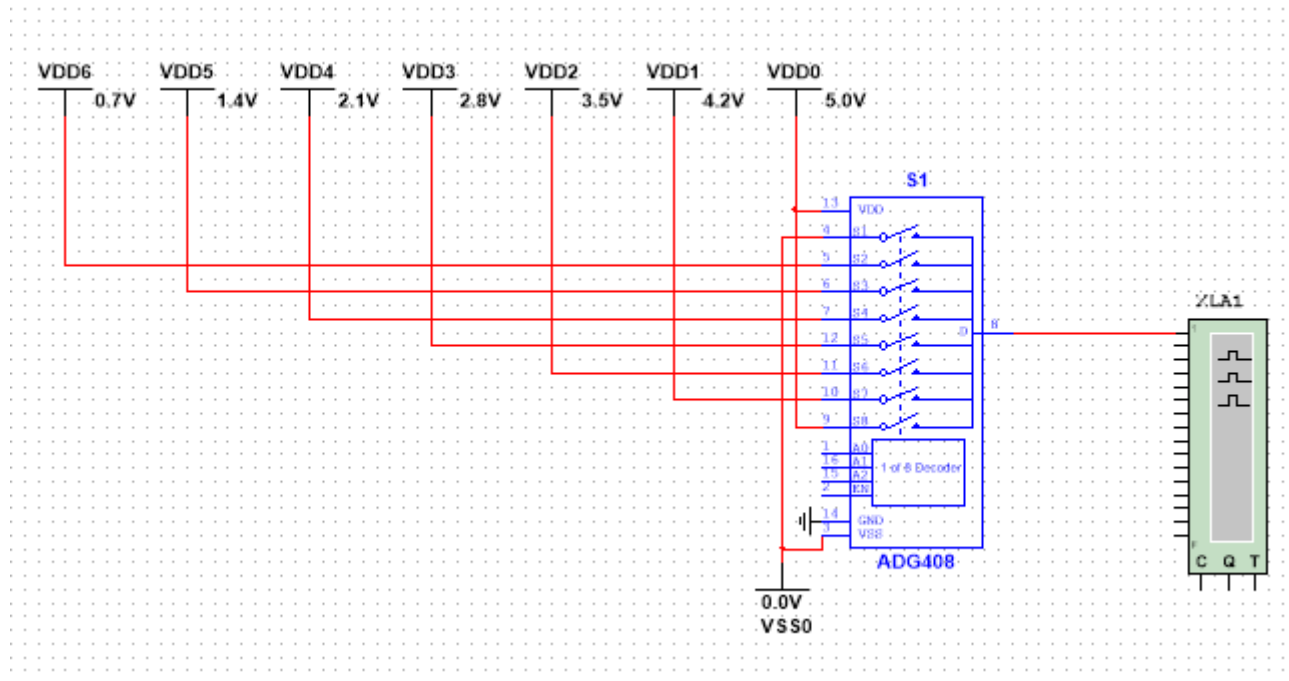


Рис 5. Подключение источников напряжения.

б) на адресные входы A2, A1, A0 подать сигналы Q3, Q2, Q1 соответственно с выходов 4-разрядного двоичного счетчика (младший разряд – Q0). На вход счетчика подать импульсы генератора с частотой 500 кГц;

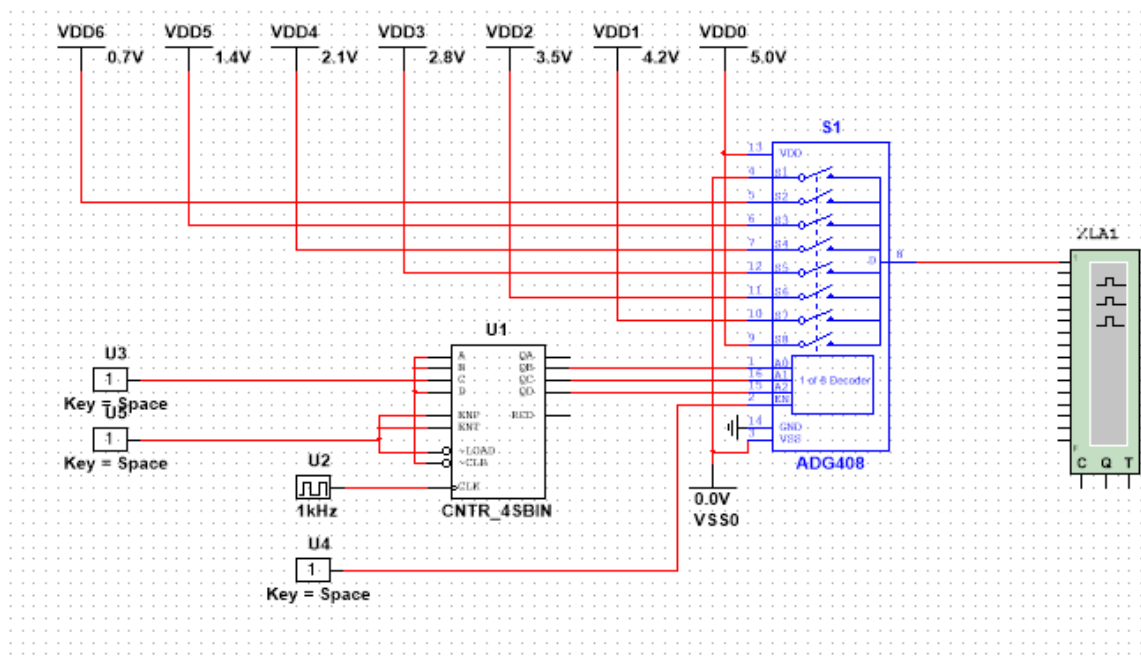


Рис 6. Подключение счётчика.

в) снять временную диаграмму сигналов при EN=1 и провести ее анализ. Наблюдение сигналов выполнить на логическом анализаторе, выходного сигнала мультиплексора – на логическом анализаторе и осциллографе. Совместить развертки сигналов, регистрируемых логическим анализатором и осциллографом.

 


Рис 7. Результаты анализа осциллографа.

 


Рис 8. Результат работы логического анализатора.

 


Рис 9. Наложение результатов замеров.

Задание №3. Исследование ИС ADG408 или ADG508 как коммутатора MUX 8 – 1 цифровых сигналов в качестве формирователя ФАЛ четырех переменных.

Данные берём из таблицы 1:

3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15.

Сформируем на их основе таблицу:

№ набора	X_4	X_3	X_2	X_1	f	D_i
0	0	0	0	0	0	$D_0 = 0$
1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	0	$D_1 = X_1$
3	0	0	1	1	1	
4	0	1	0	0	0	$D_2 = 0$
5	0	1	0	1	0	
6	0	1	1	0	1	$D_3 = 1$
7	0	1	1	1	1	

8	1	0	0	0	1	$D_4 = \sim X_1$
9	1	0	0	1	0	
10	1	0	1	0	0	$D_5 = X_1$
11	1	0	1	1	1	
12	1	1	0	0	1	$D_6 = 1$
13	1	1	0	1	1	
14	1	1	1	0	0	$D_7 = X_1$
15	1	1	1	1	1	

Таблица 2. Таблица входов для реализации ФАЛ.

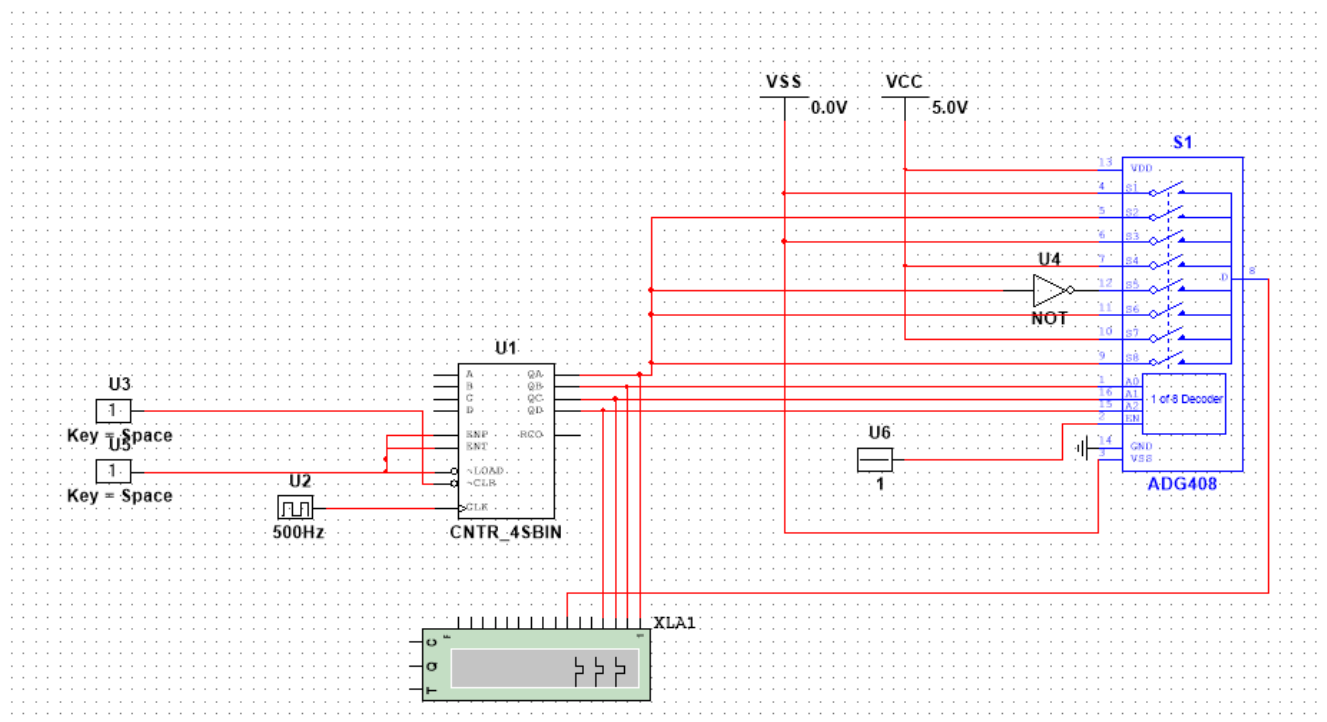


Рис 10. Схема реализации коммутатора MUX 8-1 аналоговых сигналов с помощью мультиплексора.

 


Рис 11. Результаты работы .

Задание №4. Построить схему мультиплексора MUX 16 – 1 на основе простого мультиплексора MUX 4 – 1 и дешифратора DC 2-4. Исследовать мультиплексор MUX 16 – 1 в динамическом режиме. На адресные входы подать сигналы с 4-разрядного двоичного счетчика, на информационные входы D0 ...D15. Провести анализ временной диаграммы сигналов мультиплексора MUX 16 – 1.

Набор значений из варианта: 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

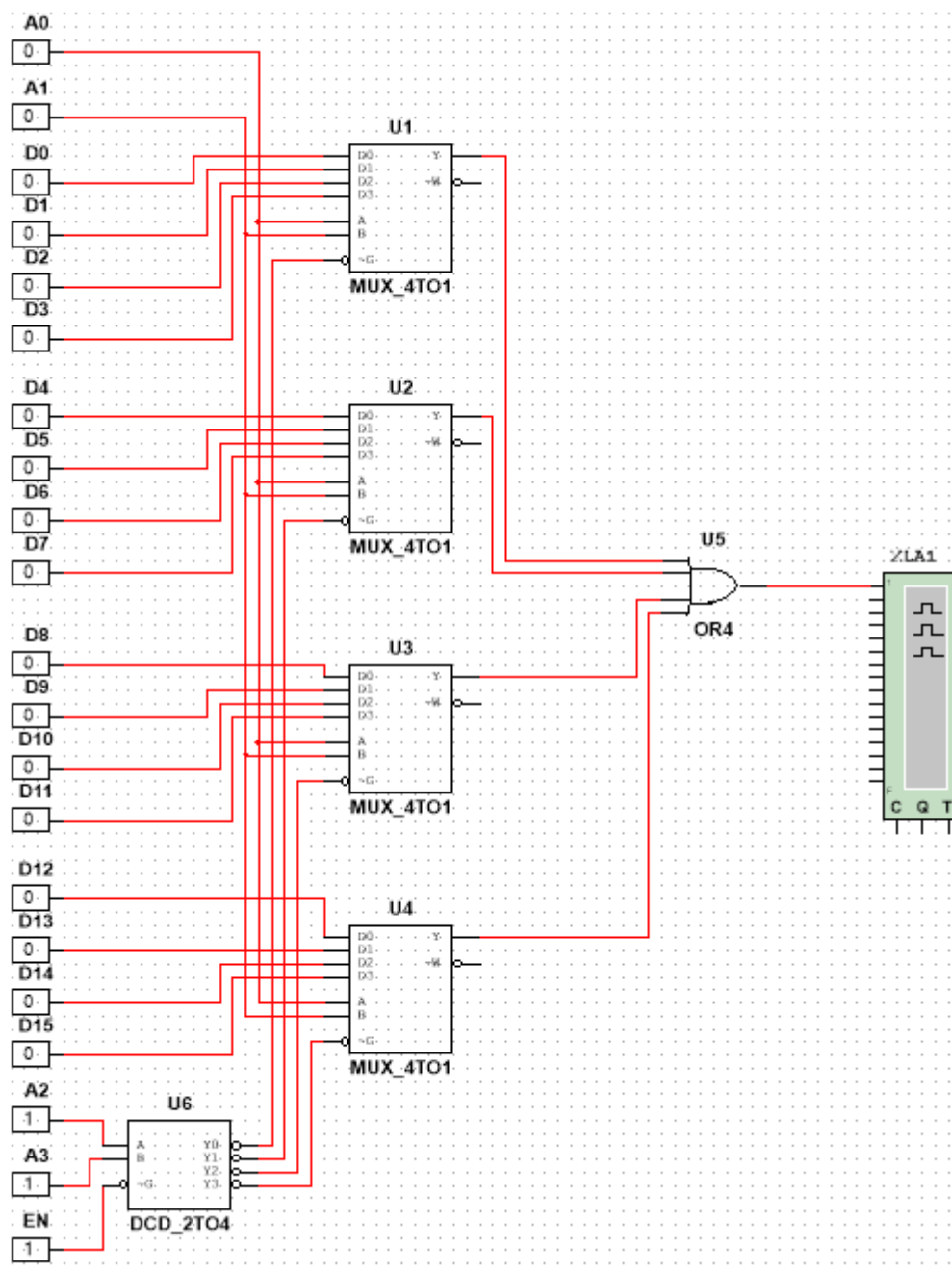


Рис 12. Схема 16-1 MUX на 4-1 MUX.

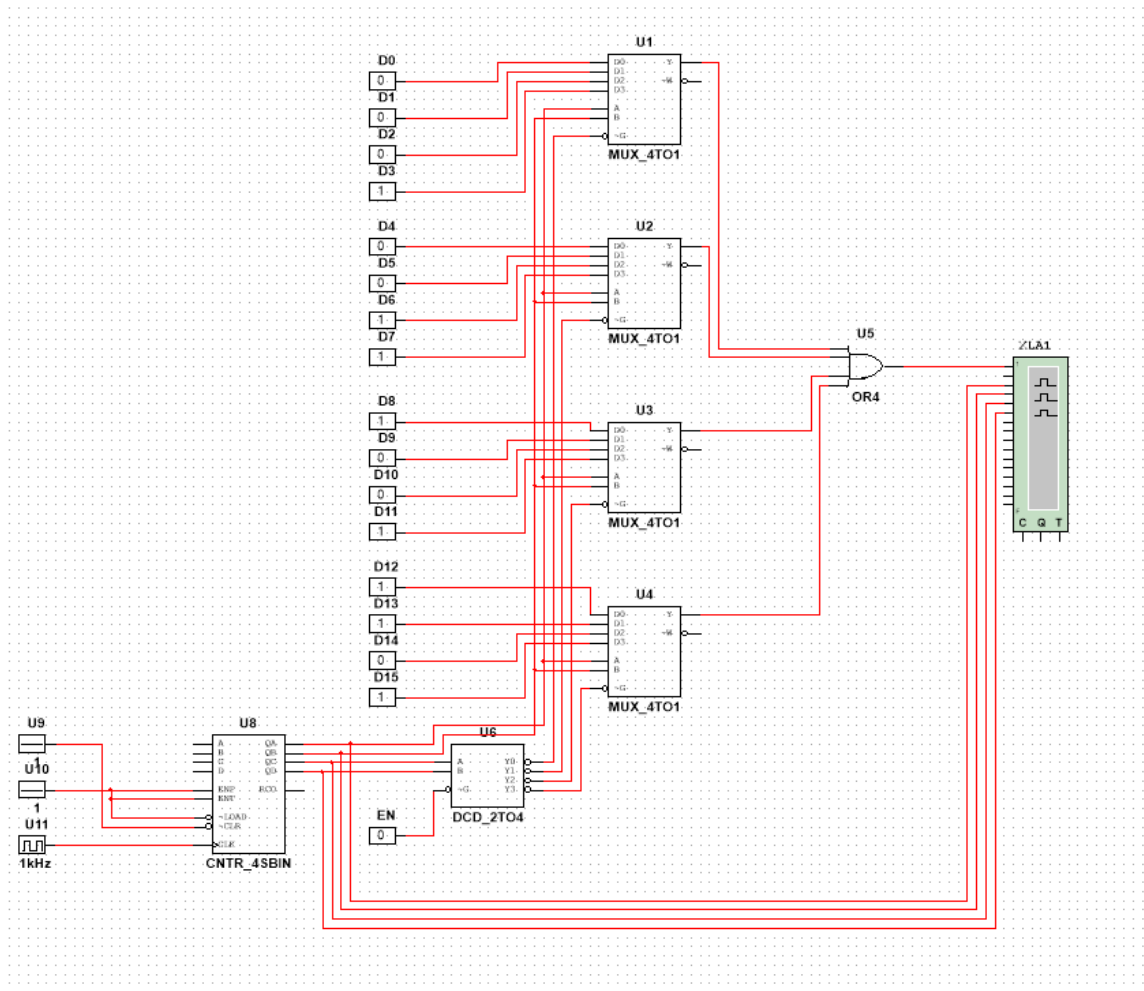


Рис 13. Схема с подключенным генератором и счётчиком.

 


Рис 14. Результаты работы MUX 16-1.

Как мы можем увидеть на рисунке выше, выход построенного нами анализатора совпадает с заданными нами значениями.

Вывод:

При выполнении данной лабораторной работы мы исследовали устройство под названием мультиплексор. Было практически показано, что оно позволяет преобразовывать n -ное количество сигналов на входе в один сигнал на выходе. Данное свойство позволяет использовать мультиплексоры для преобразования параллельного двоичного кода в последовательный.